
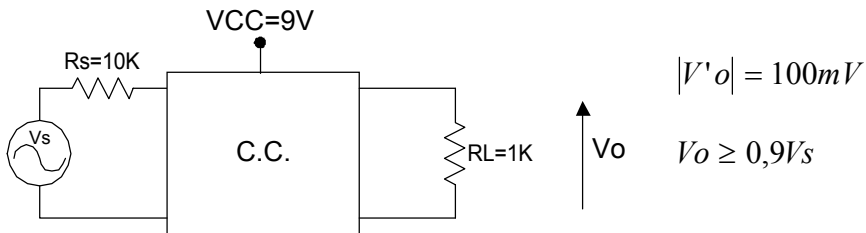

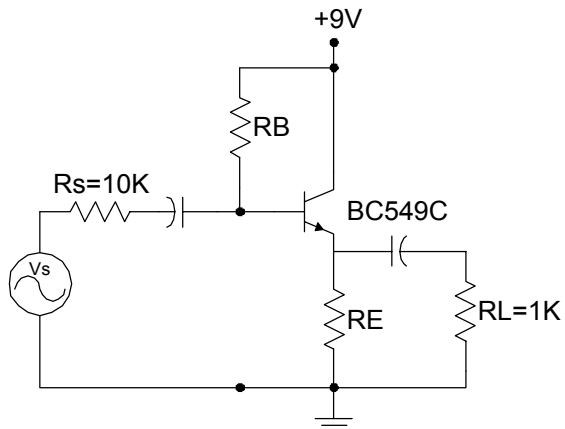
## Problema 19

Diseñar una etapa adaptadora en configuración “colector común” de manera que en  $R_L$  se obtenga por lo menos el 90% de la tensión  $V_s$ .



circuito propuesto:



$$BVCE0 = 20V \Rightarrow 9V < 0,75BVCE0$$

Adoptamos  $ICQ = 1mA$

Del manual:

$$hFE = 490$$

$$hie \cong 13K \quad \text{o} \quad hie = \frac{VT}{|IC|} \cdot hFE = 12250\Omega$$


$$hfe = 600$$

$$hoe = 35 \mu A/V \Rightarrow \frac{1}{hoe} = 28,5K$$

$$gm = 40 \cdot ICQ = 0,045 \frac{1}{\Omega} \quad \text{o} \quad gm \cong \frac{hfe}{hie} = 0,046 \frac{1}{\Omega}$$

$$\frac{\beta_{(2mA)}}{\beta_{min(2mA)}} = \frac{\beta_{(1mA)}}{\beta_{min(1mA)}} \Rightarrow \beta_{min(1mA)} = 395$$

Polarización continua:

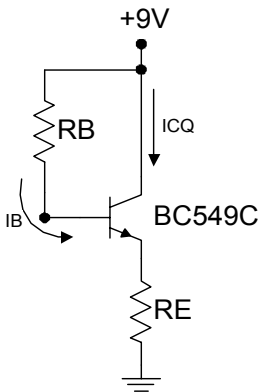

$$VCC - IB \cdot RB - VBE - IE \cdot RE = 0$$

$$\text{como } IB \cong \frac{IC}{hFE}$$

$$IE \cong IC$$

$$ICQ = \frac{VCC - VBE}{RE + \frac{RB}{hFE}} \quad (I)$$

$$\text{luego: } RE \cong 5 \frac{RB}{hFE_{min}} \quad (II)$$

reemplazando (II) en (I), obtenemos:

$$RE = 7147\Omega \rightarrow RE = 6K8$$

$$RB = 564,6K \rightarrow RB = 560K$$

verificamos  $ICQ$ :

$$ICQ = \frac{VCC - VBE}{RE} \Big|_{hFE=\infty} = 1,22mA \rightarrow hFE = 500$$

$$ICQ = \frac{VCC - VBE}{RE + \frac{RB}{hFE}} = 1,05mA \rightarrow hFE = 490$$

luego hallamos  $VCEQ$ :


$$VCEQ = VCC - ICQ \cdot RE = 1,86V$$

de la recta de carga dinámica:

$$I_{CQ} \cdot R_d = 0,87V$$

$$V_{a_{MAX}} = 0,87V > 100mV$$

Análisis para señal:

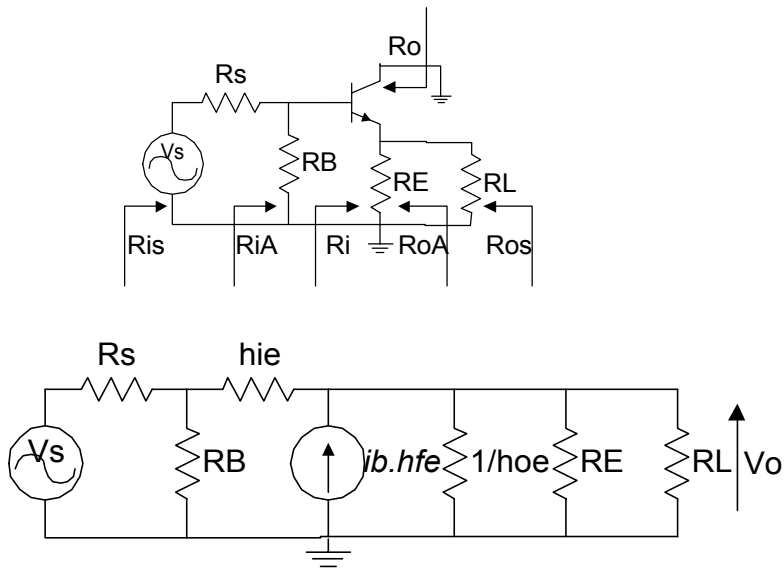


$$R_i = \frac{V_i}{I_b} = \frac{I_b [h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot R_d]}{I_b} = 537K$$

$$R_{i_A} = R_B \parallel R_i = 274K$$


$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{I_b (1 + h_{fe}) \cdot R_d}{I_b \cdot R_i} = \frac{(1 + h_{fe}) \cdot R_d}{h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot R_E} = 0,976$$

$$A_{VS} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = A_V \cdot \frac{R_{i_A}}{R_{i_A} + R_s} = 0,94$$

Para calcular la impedancia de salida:

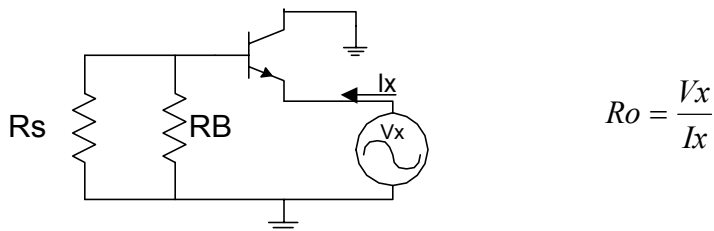

$$R_o = \frac{V_x}{I_x}$$

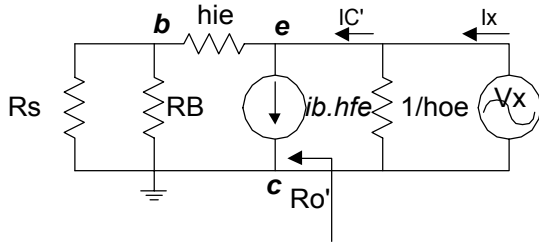

$$R_o = R_o' \parallel \frac{1}{hoe} \cong R_o'$$

$$R_o' = \frac{V_x}{I_x} = \frac{I_b [hie + (R_s \parallel R_B)]}{I_b(1 + hfe)} = \frac{hie}{1 + hfe} + \frac{R_s \parallel R_B}{1 + hfe}$$

$$R_o' = h_{ib} + \frac{R_s \parallel R_B}{1 + hfe} \Rightarrow R_o = R_o' = 38\Omega$$

luego:


$$R_{o_A} = R_o \parallel R_E \cong R_o$$

$$R_{o_S} = R_{o_A} \parallel R_L \cong R_o$$


## Problema 20

Diseñar una etapa en configuración “emisor común” que cumpla con la siguiente condición:

$$190 \leq \left| \frac{V_o}{V_i} \right| \leq 200$$

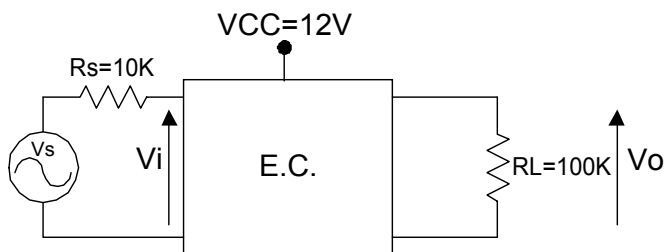

Circuito propuesto:

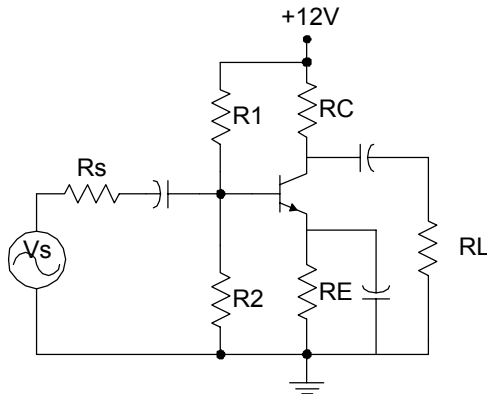

Transistor: *BC549B*

Corriente de colector propuesta:  $ICQ = 2mA$

Valores obtenidos del manual:

$$hFE = 290$$

$$hFE_{min} = 200$$

$$hfe = 330$$

$$hie = 4,5K$$

$$hoe = 30\mu\Omega^{-1} \Rightarrow ro = 33K$$

$$hre = 2 \cdot 10^{-4}$$

$$gm = \frac{hfe}{hie} = \frac{290}{4,5K} = 0,064 \text{ } 1/\Omega$$

$$AV = -gm \cdot Rd \quad \Rightarrow \quad Rd = \left| \frac{AV}{gm} \right| = \left| \frac{195}{0,064 \text{ } 1/\Omega} \right| = 3046,8\Omega$$

$$RC = \frac{Rd \cdot RL}{RL - Rd} = 3142,5\Omega \cong 3,2K$$

Se propone  $VCEQ = 5V$ :

( $VRE \cong 1V$ )

$$VCC = VCEQ + ICQ \cdot (RC + RE)$$

$$RE = \frac{VCC - VCEQ - ICQ \cdot RC}{ICQ} = \frac{12V - 5V - 2mA \cdot 3,2K}{2mA} = 300\Omega$$

Propongo  $n=10$ :

$$RE = 10 \cdot \frac{RB}{hFE_{min}} \Rightarrow RB = \frac{RE \cdot hFE_{min}}{10} = 6600\Omega$$

$$ICQ = \frac{VBB - 0,7V}{RE + \frac{RB}{hFE}} \Rightarrow VBB = ICQ \cdot \left( RE + \frac{RB}{hFE} \right) + 0,7V = 1,4V$$

$$VBB = VCC \cdot \frac{R2}{R1 + R2} \qquad RB = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2}$$

$$R1 = 56K$$

$$R2 = 7,5K$$

Verificación:

$$ICQ = \frac{VBB - 0,7V}{RE + \frac{RB}{hFE}} = 2mA$$

$$n = \frac{RE \cdot hFE_{min}}{RB} = 10$$

$$Rd = RC \parallel RL = 3100,7\Omega$$


$$AV = -\frac{hfe}{hie} \cdot Rd = -208 \qquad \Rightarrow \text{se debe bajar RC}$$

$$\left. \begin{aligned} V\hat{a}_1 &= VCEQ - VCE_{SAT} = 4,9V \\ V\hat{o}_2 &= ICQ \cdot Rd = 6,2V \end{aligned} \right\} V\hat{a}_{MAX} = 4,9V$$

$$Ri_A = RB \parallel hie = 2,7K$$
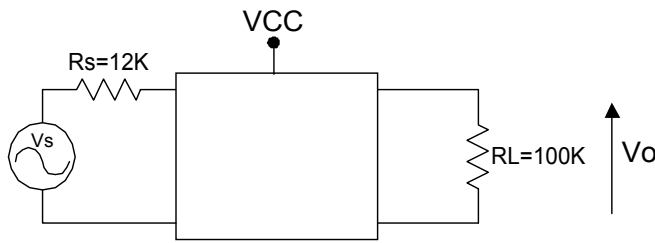
## Problema 21

Diseñar una etapa amplificadora que tenga las siguientes características:



$$AVS = 140$$


$$Ri_A = R_s \pm 10\%$$

$$n \geq 5$$



$$VCC \leq 0,75 \cdot BVCE0$$

$$|v_d| = 3V$$

Proponemos el siguiente circuito:

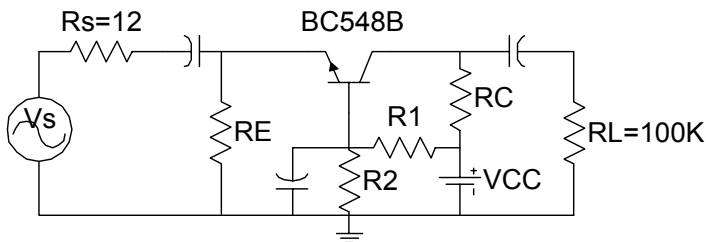

Análisis para señal:

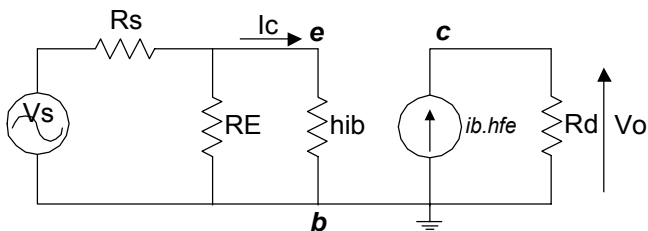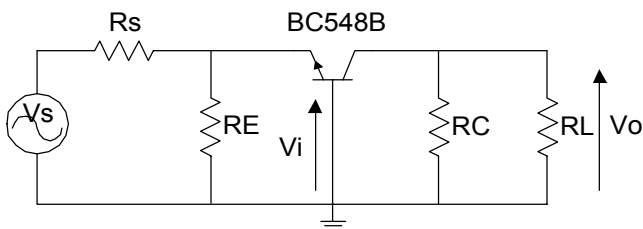

$$Ri_A = RE \parallel hib = RE \parallel \frac{1}{gm}$$

como  $RE \parallel hib \cong hib \Rightarrow$  despreciamos  $RE$

$$Ri_A \cong \frac{1}{gm} = \frac{1}{40 \cdot ICQ} = 12\Omega \quad \Rightarrow \quad ICQ = 2mA$$

del manual:

$$\begin{aligned} hfe &= 330 & hoe &= 30 \frac{\mu A}{V} \Rightarrow \frac{1}{hoe} = 33,3K \\ hie &= 4K5 & hre &= 2 \cdot 10^{-4} \\ \beta &= 290 \Rightarrow & \beta_{min} &= 200 \end{aligned}$$

entonces:

$$hob = \frac{hoe}{1+hfe} \Rightarrow \frac{1}{hob} \cong 11M\Omega$$

$$hib = \frac{hie}{1+hfe} = 13,6\Omega$$

con las ganancias:

$$AV = \frac{Vo}{Vi} = \frac{hfb \cdot Ie \cdot Rd}{Ie \cdot hib} = \frac{\left(\frac{hfe}{1+hfe}\right) \cdot Rd}{\left(\frac{hie}{1+hfe}\right)} \cong gm \cdot Rd$$

$$AVS = \frac{Vo}{Vs} = \frac{Vo}{Vi} \cdot \frac{Vi}{Vs} = AV \cdot \frac{Ri_A}{Ri_A + Rs} = AV \cdot \frac{1}{2} = 140 \quad (\text{dato})$$

$$AV = 280$$

entonces:

$$AV = \frac{hfe}{hie} \cdot (RC \parallel RL) = 280$$

luego:

$$RC \parallel RL = 3818,18\Omega$$

$$\text{como } RL = 100K \Rightarrow RC = 3K9$$



Para la excursión de la señal de salida, según las curvas del base común:

$$V_{CB} \geq 3V \quad \text{para que no sature el transistor.}$$

$$\text{como } I_{CQ} \cdot R_d = 7,8V \Rightarrow V_{CB} = 3,5V$$

calculamos  $V_{CEQ}$ :

$$V_{CEQ} = V_{CB} + V_{BE} = 4,2V$$

Para calcular  $V_{CC}$ :

$$V_{CC} = 15V \leq 0,75BV_{CE0}$$

luego:

$$I_{CQ} \cdot R_E = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C - V_{CEQ} = 3V$$

$$R_E = \frac{3V}{I_{CQ}} = 1K5$$

para hallar  $R_1$  y  $R_2$

sabiendo que:

$$I_{CQ} = 2mA$$

$$V_{CEQ} = 4,2V$$

$$\text{y: } \frac{R_E}{\frac{R_B}{\beta_{min}}} \geq 5$$

obtenemos que:

$$R_B \leq 60K$$

adoptamos  $R_B \cong 50K$  para no trabajar en el límite, entonces:

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{h_{FE}}}$$

$$V_{BB} = I_{CQ} \cdot \left( R_E + \frac{R_B}{h_{FE}} \right) + V_{BE} = 4V$$

como  $V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ , multiplicando m. a m. por  $R_1$  nos queda:

$$R_1 \cdot V_{BB} = V_{CC} \cdot R_2 \Rightarrow R_1 = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{V_{BB}} = 187,5K$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_B} \Rightarrow R_2 = 68,18K$$

adoptamos los valores comerciales de  $R_1$  y  $R_2$ :

$$R_1 = 180K$$

$$R_2 = 68K$$

Verificación:

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4,11V \quad R_B = R_1 \parallel R_2 = 49,35K$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{h_{FE}}} = 2,04mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot (R_C + R_E) = 3,98V$$

$$V_{CBQ} = V_{CEQ} - V_{BE} = 3,28V$$

$$n = \frac{R_E}{\frac{R_B}{h_{FE_{min}}}} = 6$$

$$A_{V_1} = g_m \cdot R_d \quad g_m = 40 \cdot I_{CQ} = 0,082 \frac{1}{\Omega}$$

$$A_{V_1} = 306,29$$

$$A_{V_2} = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot R_d = 275,26$$

$$h_{ib} = 12,25\Omega \Rightarrow R_{i_A} = h_{ib} \parallel R_E = 12,15\Omega$$

$$A_{VS_1} = A_{V_1} \cdot \frac{R_{i_A}}{R_{i_S}} = 152,2$$

$$A_{VS_2} = A_{V_2} \cdot \frac{R_{i_A}}{R_{i_S}} = 136,78$$

Vemos que se verifican todos los cálculos.