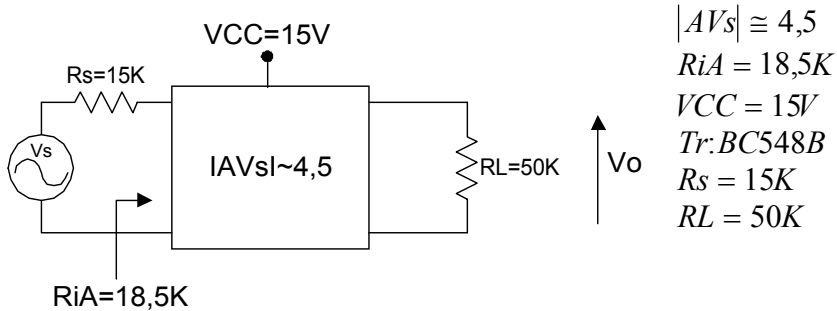


Problema 22


Diseñar una etapa amplificadora que tenga las siguientes características:



Calcular R_o , R_{oA} , R_{os} y la excursión simétrica máxima de la tensión de salida.

$$BV_{CE0} = 20 \Rightarrow V_{CC_{MAX}} = 15V$$

Circuito propuesto:

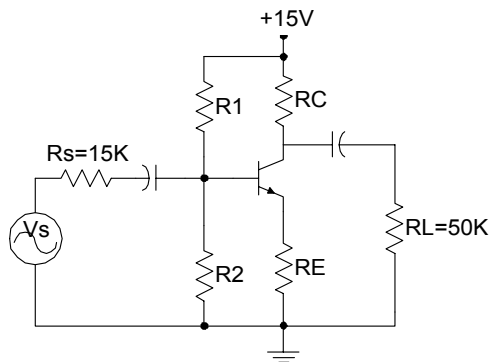

$$AVS = AV \cdot \frac{R_{iA}}{R_{iA} + R_s} \Rightarrow AVS = \frac{AV}{1,8} = \frac{R_d}{RE} \cdot 0,55$$

Imponemos:

$$\left. \begin{array}{l} I_{CQ} = 2mA \\ V_{CEQ} = 5V \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} h_{FE} = 280 \\ h_{fe} = 330 \\ h_{ie} = 4200\Omega \\ h_{oe} = 30\mu s \end{array}$$

entonces $AV \cong 8AVS \therefore AV \cong 8 = \frac{R_d}{RE} \Rightarrow R_d = 8 \cdot RE$

como $R_L \gg R_C \Rightarrow R_d \cong R_C \therefore AV \cong \frac{R_C}{RE} = 8 \Rightarrow R_C = 8 \cdot RE$

luego:

$$VCC = VCEQ + ICQ \cdot (RC + RE) \Rightarrow RE = \frac{VCC - VCEQ}{9 \cdot ICQ} = 555\Omega$$

$$RC = 8 \cdot RE = 4444\Omega$$

Para que $Ri_A = 18,5K$:

$$Ri = hie + RE \cdot hfe \Rightarrow RE \cdot hfe = 183150\Omega \Rightarrow Ri = 187350\Omega$$

$$Ri_A = RB \parallel Ri = 18,5K \Rightarrow RB = 20526\Omega$$

Para la Ro :

$$Ro \cong \frac{1}{hoe} \cdot \left(1 + \frac{hfe \cdot RE}{(Rs \parallel RB) + RE + hie} \right) + (RE \parallel hie) = 492K$$

$$Ro_A = Ro \parallel RC \cong RC = 4444\Omega$$

$$Ro_S = Ro \parallel Rd \cong Rd = 4081\Omega$$

luego para hallar VBB :

$$ICQ = \frac{VBB - VBE}{RE + \frac{RB}{hFE}} \Rightarrow VBB = ICQ \cdot \left(RE + \frac{RB}{hFE} \right) + VBE = 1,96V$$

Para hallar $R1$ y $R2$:

$$R1 \cdot VBB = VCC \cdot RB \Rightarrow R1 = \frac{VCC \cdot RB}{VBB} = 157358\Omega$$

$$\frac{1}{RB} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \Rightarrow R2 = 23605\Omega$$

Valores estandarizados de los resistores:

$$R1 = 150K \quad R2 = 22K \quad RC = 4700\Omega \quad RE = 560\Omega$$

Verificación:

$$VBB = VCC \cdot \frac{R2}{R1 + R2} = 1,92V$$

$$R_B = R1 \parallel R2 = 19186\Omega$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot (R_C + R_E) = 4,69V$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E} = 2,18mA \rightarrow hFE = 290$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{hFE}} = 1,95mA \rightarrow hFE = 270$$

$$AV = -\frac{R_d}{R_E} \cong 7,68$$

$$|AVS| = |AV| \cdot \frac{R_{iA}}{R_{iA} + R_s} \cong 4,14$$

$$n = \frac{R_E}{\frac{R_B}{hFE_{min}}} \cong 6$$

$$R_i = hie + R_E \cdot hfe = 189000\Omega$$


$$R_{iA} = R_B \parallel R_i = 17,5K$$

$$R_o \cong \frac{1}{hoe} \cdot \left(1 + \frac{hfe \cdot R_E}{(R_s \parallel R_B) + R_E + hie} \right) + (R_E \parallel hie) = 500K$$

$$R_{oA} = R_o \parallel R_C \cong 4692\Omega$$

$$R_{oS} = R_o \parallel R_d \cong 4300\Omega$$

Para la máxima excursión de V_o :

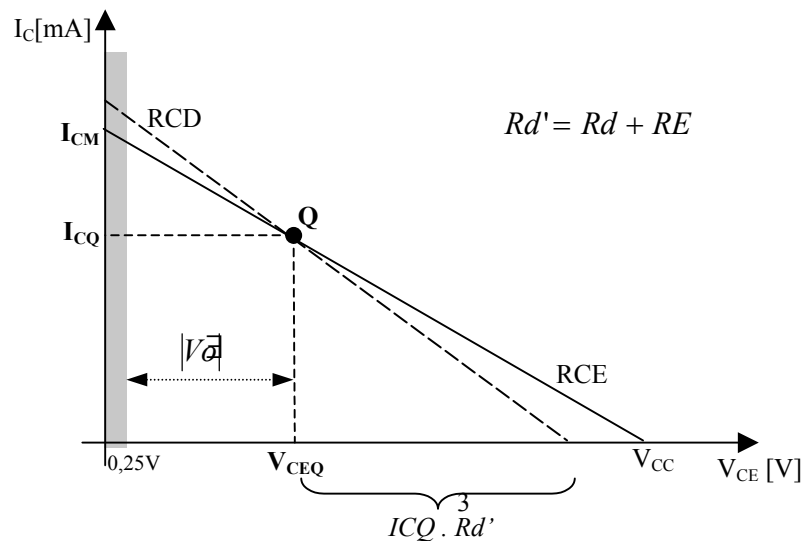

$$VCE_{SAT} = 0,25V$$


$$VCEQ - VCE_{SAT} < ICQ \cdot Rd'$$

$$4,44V < 9,48V$$

$$|V_{\vec{a}}| = (VCEQ - VCE_{SAT}) \cdot \frac{Rd}{Rd'} = 3,9V$$

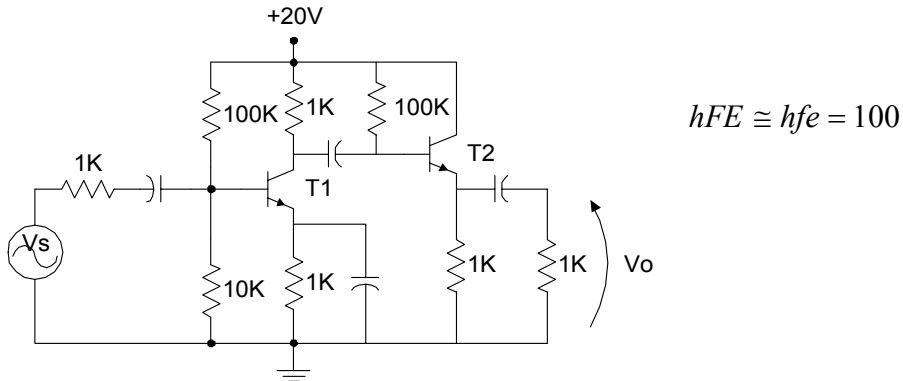Problema 40

Calcular la AV y la máxima amplitud simétrica de la tensión de salida del amplificador de la figura. Suponer que los transistores son idénticos y tienen un $hFE=100$. Graficar la recta de carga dinámica de ambos transistores.



$$AV = -gm \cdot Rd \quad \text{y además} \quad gm = \frac{1}{hib}$$

$$gm = 40 \cdot ICQ_1$$

Averiguo las corrientes de polarización:

$$\mathbf{T1)} \quad RB = R1 \parallel R2 = 9,1K$$

$$VBB = VCC \cdot \frac{R2}{R1 + R2} = 1,82V$$

$$ICQ = \frac{VBB - VBE}{RE + \frac{RB}{hFE}} = 1mA$$

$$VCEQ = VCC - IC \cdot (RC + RE) = 18V$$


$$\mathbf{T2)} \quad RB = 100K$$

$$VCC = \frac{IC}{hFE} \cdot RB + VBE + IC \cdot RE$$

$$ICQ = \frac{VCC - VBE}{RE + \frac{RB}{hFE}} = 9,65mA$$

$$VCEQ = VCC - IC \cdot (RC + RE) = 10,35V$$

Planteo el circuito dinámico:

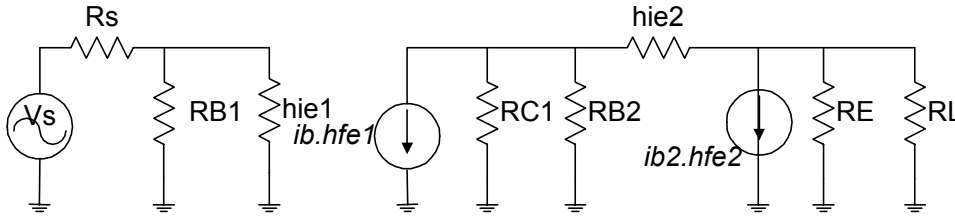

$$hib_1 = \frac{1}{gm_1} = 25\Omega$$

$$hib_2 = \frac{1}{gm_2} = 2,6\Omega$$

$$hie_1 = hib_1 \cdot hfe = 2,5K$$

$$hie_2 = hib_2 \cdot hfe = 260\Omega$$

$$Ri_2 = hie_2 + (RE \cdot hfe) \parallel (RL \cdot hfe) = 260\Omega + 50K = 50260\Omega$$

$$Ri_A = RB_2 \parallel Ri_2 = 33,3K$$

Planteo de las ganancias:


$$AV_1 = -gm \cdot Rd = -gm \cdot (RC \parallel Ri_{A2}) = -39$$

$$Ri_A = RB \parallel hie_1 = 1,96K$$


$$AV_{S1} = \frac{AV \cdot Ri_A}{Ri_A + Rs} = -25,8$$

$$AV_{S2} = \frac{Vo}{Vi_2} = \frac{(RE_2 \parallel RL) \cdot hfe}{hie_2 + (RE_2 \parallel RL) \cdot hfe} = 0,995$$

$$AV_S = AV_{S1} \cdot AV_{S2} = -25,7$$

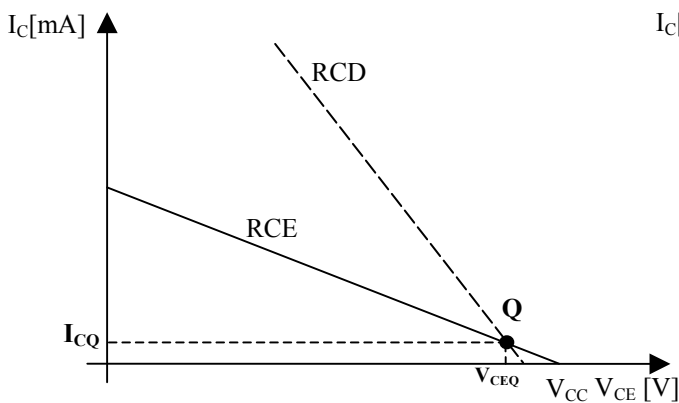

$$Vo = ICQ \cdot Rd = 0,97V$$

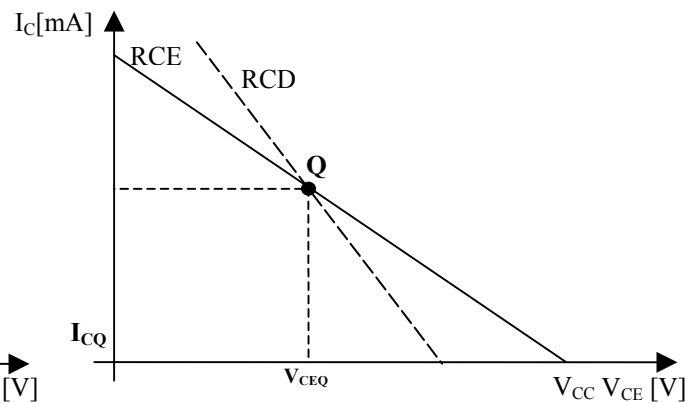


$$Vo = ICQ \cdot Rd = 4,8V$$

Problema 41


CA3086 $ICQ4=1mA$
 $RC1=3K3$
 $VCEQ4=-4,6V$
 $RL=10K$

$VCC=VEE=6V$
 $RB=100\Omega$
 $RE=2700\Omega$

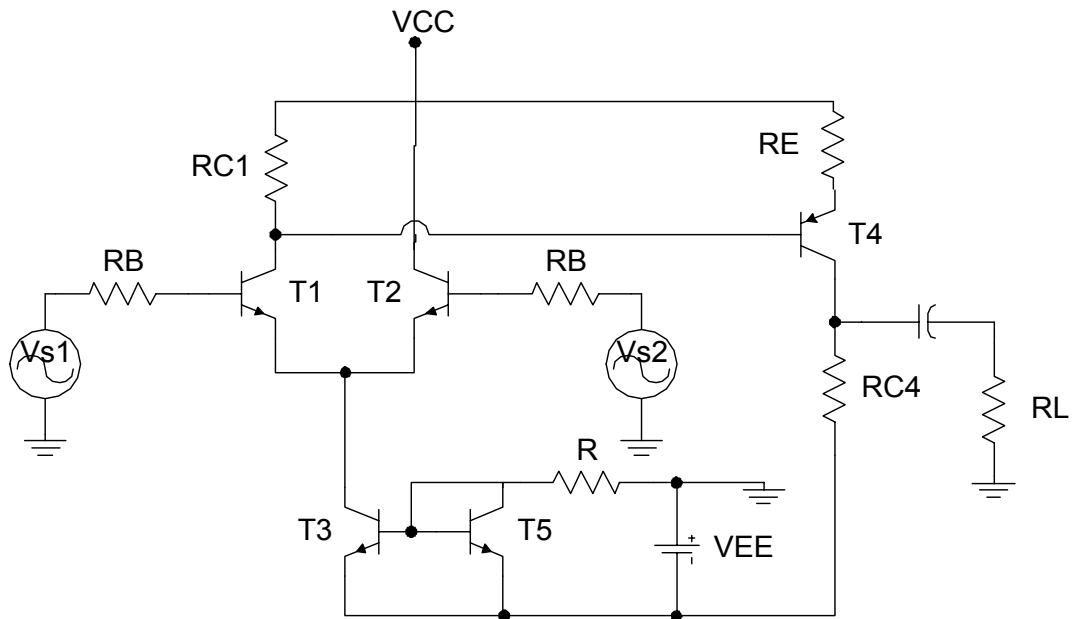- Determinar los valores de los componentes que faltan
- Encontrar el punto Q de todos los transistores
- Calcular la ganancia de modo diferencial del sistema, Rid y Ric



a)

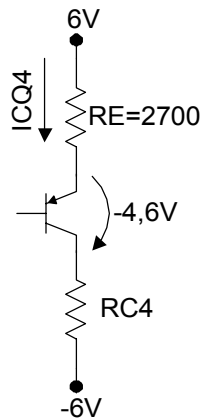

$$ICQ4 = 1mA$$

$$ICQ1 = \frac{VCC - VC1T}{RC1} = 1mA$$

$$VRE + VCEQ + VRC_4 = VCC + VEE$$


$$VRC_4 = 4,7V \Rightarrow RC_4 = \frac{VRC_4}{ICQ_4} = 4700\Omega$$

Para fijar una corriente de $1mA$ que circule por T1 y T2 debemos calcular R :

$$I_{CQ_3} = 2mA \Rightarrow R = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{I_{CQ_3} \cdot \left(1 + \frac{2}{hFE}\right)} = 2704\Omega \cong 2700\Omega$$

b)


T1:

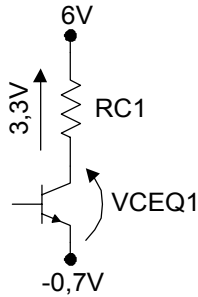

$$V_{CC} - V_{RC_1} - V_{CEQ_1} = -0,7V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - V_{RC_1} + 0,7V = 3,4V$$


T2:

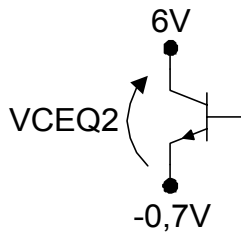

$$V_{CC} - V_{CEQ_2} = -0,7V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} + 0,7V = 6,7V$$


T3:

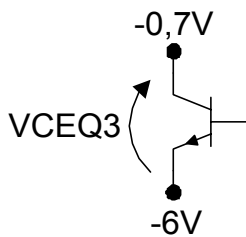

$$V_{EE} = -V_{CEQ_3} - 0,7V$$




$$V_{CEQ_3} = -V_{EE} + 0,7V = 5,3V$$

T5:

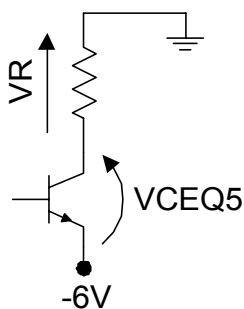


$$V_{CEQ_5} = V_{BE_5} = 0,7V$$

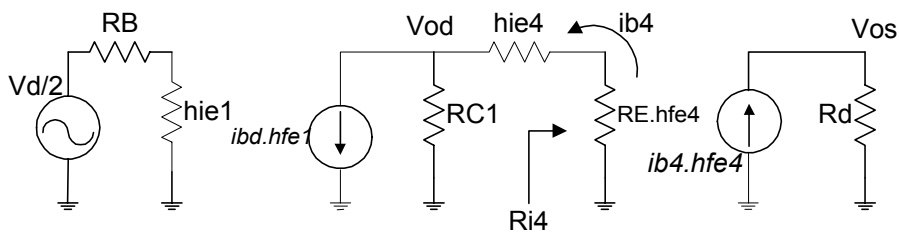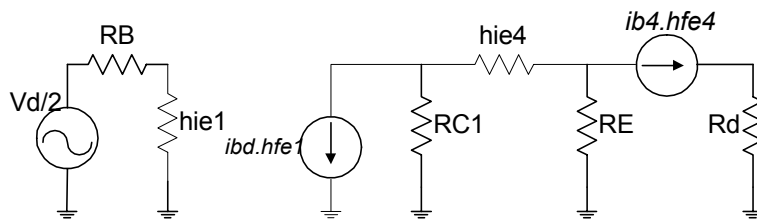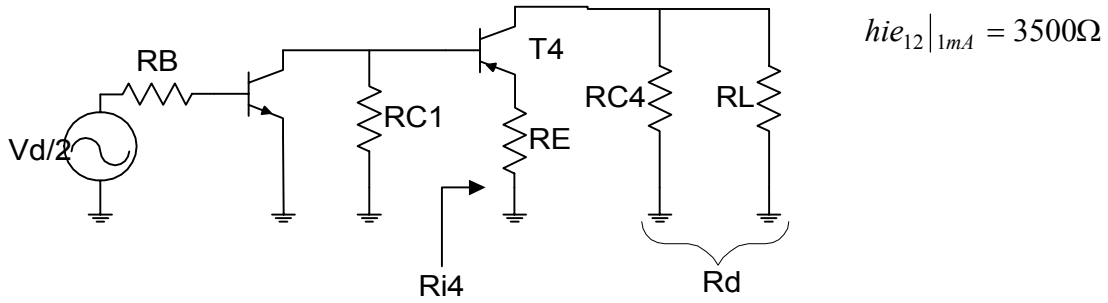c) Para hallar la A_{vds} planteamos el circuito equivalente:




$$|A_{vds}| = \frac{V_{os}}{V_d} = \frac{V_{os}}{V_{od}} \cdot \frac{V_{od}}{V_d} = \frac{hfe_{12} \cdot (RC_1 \parallel Ri_4)}{2 \cdot (RB + hie_{12})} \cdot \frac{Rd \cdot hfe_4}{(hie_4 + RE \cdot hfe_4)} \cong 53$$

Para hallar R_{id} :

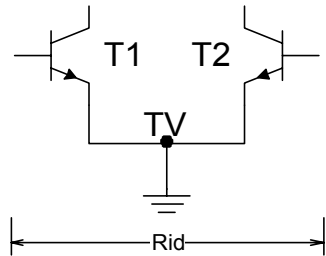

$$R_{id} = 2 \cdot hie = 7000\Omega$$

Para hallar R_{ic} :

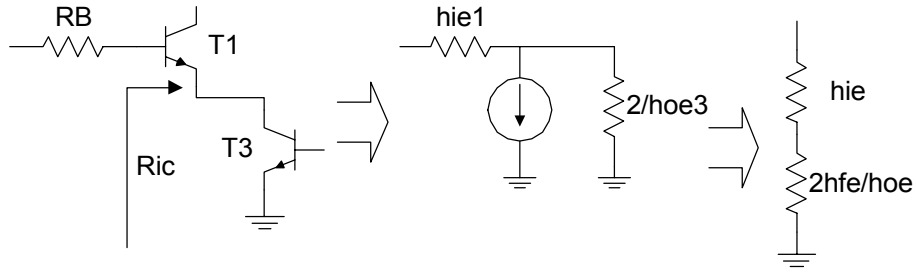

$$R_{ic} = h_{ie} + 2 \cdot \frac{h_{fe}}{h_{oe}} \cong 6,4 \text{ M}\Omega$$

donde $h_{oe3} = 3,12 \cdot 10^{-5} \frac{\text{A}}{\text{V}}$